آموزش مقدماتی SimPowerSystems MATLAB



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

مقدمه

بسته نرمافزاری SimPowerSystems یک مجموعه کتابخانهای و تحلیلی مناسب را برای مهندسین برق فراهم میکند که با استفاده از آن میتوان سیستمهای قدرت را مدلسازی و تحلیل کرد. مجموعه فراهم شده شامل عناصر مختلف سیستم مانند: ماشینهای الکتریکی سه فاز، تجهیزات شبکه قدرت، درایوهای الکتریکی، ادوات FACTS و تجهیزات مرتبط با انرژیهای نو میباشد. تنوع تحلیلها نیز از مهمترین مزیتهای این بسته نرمافزاری است. تحلیلهای هارمونیکی، پخش بار و کلیدزنی تنها بخشی از این نوع پردازشها هستند که در نظر گرفته شدهاند.

از SimPowerSystems در راستای بهبود و گسترش سیستمهای کنترلی و تست شبکه میتوان سود برد. شما قادر به استفاده از متغیرها و تعریفهای موجود در MATLAB و طراحی کنترلکننده با استفاده از ابزارهای موجود در Simulink برای سیستم مورد مطالعه هستید. از طرفی میتوان ترکیبات مکانیکی، هیدرولیکی و پنوماتیکی را نیز با توجه به ابزارهای موجود در Simscape به مدل اضافه کرد و از یک پردازش یکپارچه برای کل مدل بهره برد. یکی از موارد جذاب در کاربردهای عملی قابلیت ارتباط نرمافزار MATLAB ب بعضی از نرمافزارهای دیگر و یا تجهیزات سختافزاری از طریق مدارهای واسط میباشد. این ارتباط از طریق خروجیهای مدار تحلیل شده و یا دریافت اطلاعات به عنوان ورودی SimPowerSystems نیز امکانپذیر است که بر تواناییهای آن میافزاید.

SimPowerSystems

SimPowerSystems و دیگر ابزارهای موجود در نرمافزار MATLAB مانند Simulink جهت مدلسازی SimPowerSystems ایستمهای الکتریکی، مکانیکی و کنترلی استفاده می شوند. SimPowerSystems زیر مجموعه Simulink آشنا در مجموعه کتابخانه ای تعریف شده است. لذا قبل از شروع باید تاحدودی با مجموعه ابزارهای Simulink آشنا شوید.

امروزه نقش شبیهسازی در طراحیها بسیار مهم است. شبکههای قدرت ترکیبی از مدارهای الکتریکی و تجهیزات الکترومکانیکی مانند موتورها و ژنراتورها هستند. مهندسین این حوزه به صورت مداوم در حال بررسی



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

تحقیق جهت بهبود عملکرد کلیه بخشهای شبکه میباشند. از آنجا که هر روزه تجهیزاتی مانند ادوات FACTS، ادوات الکترونیک قدرت و سیستمهای کنترلی جدید به شبکه اضافه می شوند و این تجیهزات دارای مشخصههای غیرخطی هستند، تحلیل را ⁶جهت بهبود و طراحی بسیار مشکل نموده است. بعلاوه بیشتر این تجهیزات دارای مؤلفههای غیرخطی هستند، تحلیل را نفست که تحلیلهای کلاسیک را با مشکل مواجه کردهاند. لذا استفاده از ابزارهای شبیه سازی که قادر به حل معادلات غیرخطی در سطح وسیع می باشند بسیار ضروری به نظر می رسد.

نرمافزار SimPowerSystems یک ابزار پیشرفته طراحی است که به محققین و مهندسین اجازه ساخت سریع و آسان مدل سیستمهای قدرت را میدهد. با استفاده از چند کلیک مدل ساخته میشود و طرح مدار قابل پیادهسازی است. بعلاوه بین مدار الکتریکی با مدلهای مکانیکی، حرارتی و کنترلی به آسانی میشود ارتباط برقرار کرد. این ارتباط به علت امکان تبادل اطلاعات با ابزارهای Simulink امکانپذیر است. از طرفی Simulink قابلیت استفاده از ابزارها و مدلهای محاسباتی MATLAB را دارد. این مسئله موجبات تنوع را در مباحث مختلف ایجاد میکند و توانایی SimPowerSystems را افزایش میدهد.

كتابخانه SimPowerSystems

SimPowerSystems دارای کتابخانه ای شامل مدل های معمول تجهیزاتی مانند: ترانسفورماتورها، مدل های خط، ماشین ها و ادوات الکترونیک قدرت است. این مدل ها براساس تست ها و تحلیل های واقعی ساخته شده اند و قابلیت بالایی را در تحلیل ها ایجاد می کنند.

کتابخانه اصلی SimPowerSystems با عنوان powerlib در محیط مطلب شناخته میشود. برای مشاهده آن کافی است تا در صفحه اصلی فرمانهای مطلب (Command Window) کلمه powerlib را بنویسید و دکمه Enter را بزنید. بعد از باز شدن صفحه powerlib بلوکهایی شامل تجهیزات مختلف قابل رؤیت است. بلوکها با عناوین تجهیزات (Elements)، ادوات الکترونیک قدرت (Power Electronics)، ماشینهای الکتریکی (Machines)، اندازه گیرها (Suarments) و ... معرفی شدهاند و با دوبار کلیک کردن بر روی هر بلوک ادوات داخل هر یک را می توان مشاهده کرد.



Þa Li	brary: powerlib								×)
File	Edit View	Display Diagram	Analysis Help							
•	-		- 📎							
pow	erlib									
۲	🎦 powerlib 🕨								•	
(بر الم	Elements	Power Electronics	Machines	Measurements	Application Libraries	Interface Elements	Control Control and Measurements Library	powergui powergui	E	
	SimPower Systems 5.8 Copyright 1997-2013 Hydro-Quebec and The MathWorks, Inc.									
>>	•								•	
Read	ly			12	25%					

پنجره اصلی powerlib شامل بلوک Powergui است که یک ارتباط گرافیکی را برای تحلیل مدارهای الکتریکی ایجاد می کند. بلوک مذکور مهمترین بلوک از کتابخانه مورد استفاده است و باید در تمامی مدارها قرار داده شود. از طریق Powergui امکانات بیشتری را می توان به تحلیل ها اضافه کرد، لذا در یک بخش مجزا مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در بخش دیگری از کتابخانه با عنوان powerlib_models می توان بلوک هی اجزاء غیرخطی مدار را پیدا کرد و در مدارهای مورد نظر استفاده نمود. جهت مشاهده این کتابخانه powerlib_models را در صفحه اصلی و قسمت Command Window تایپ کنید و دکمه Enter را بزنید.

Library: powerlib_models						
File Edit View Display Diagram Analysis Help						
powerlib_models						
Q						
Continuous Discrete Phasors Sources						
Switch Current Source						
» 🗎						
Ready 134%						



جهت دستیابی به بلوکهای SimPowerSystems ابتدا باید بر روی منوی Simulink در صفحه اصلی کلیک کنید. آیکون Simulink در بالای صفحه اصلی و به صورت زیر نشان داده می شود.



در صورتی که منوی Simulink فعال نبود روی منوی Preferences که منوی Preference که منوی Simulink و بعد فعالسازی آیکونها نمایان شود. در صفحه مذکور منوی Simulink را در ستون سمت چپ انتخاب کرده و بعد دکمه Apply را بزنید تا Simulink بارگذاری شود. حال با کلیک کردن بر روی آیکون Simulink مجموعه کتابخانههای این بخش در یک صفحه مجزا قابل رؤیت میگردد. بر روی Simscape کلیک کنید تا SimPowerSystems که جزء زیرمجموعههای آن است نمایان گردد.





جهت آشنایی با نحوه کاربرد نرمافزار چند مدار ساده به عنوان نمونه مورد بررسی قرار میگیرند و در فصلهای بعدی ابزارهای مهم کتابخانه در طی تحلیل مدارهای مختلف معرفی خواهند شد.

تحليل چند مدار ساده

اولین مدار مورد بررسی یک مدار سری متشکل از اجزاء ساده است. در این مدار از دو منبع ولتاژ استفاده خواهد شد.



جهت شروع ابتدا در صفحه Simulink روی پوشه New model (قسمت بالای صفحه) کلیک کنید تا فضای لازم برای تشکیل مدار ایجاد گردد.

به مسير Simscape>SimPowerSystems>Electrical Sources در پنجره سمت چپ Simulink به مسير فاز آنجا منبع ولتاژ Add to از طريق کليک راست و انتخاب گزينه ... Add to) اضافه کنيد.



بلوک منبع ولتاژ AC نشان دهنده یک منبع ایده آل است که ولتاژ U را با مشخصات لازم تولید می کند. در این بلوک مقادیر منفی فرکانس باعث ایجاد خطا بلوک مقادیر منفی فرکانس باعث ایجاد خطا خواهد شد. جهت مشاهده پنجره تنظیمات منبع ولتاژ دو بار بر روی آن کلیک کنید. در پنجره تنظیمات مقادیر زیر را می توان وارد کرد:



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB

دامنه ولتاژ (Peak amplitude): دامنه ولتاژ موج سینوسی برحسب ولت (V)

فاز (Phase): فاز منبع بر حسب درجه

فركانس (Frequency): فركانس منبع ولتاز (Hz)

زمان نمونه (Sample time): دوره زمانی نمونه به صورت پیش فرض برابر صفر است.

اندازهگیری (Measurements): در صورتی که بخواهیم مقادیری مانند ولتاژ و جریان را اندازه گیری کنیم می توان گزینه مدنظر را در این بخش انتخاب کنیم.

منبع ولتاژ اول را که به مدل اضافه کردید طبق پنجره زیر تنظیم و سپس ok کنید.

Block Parameters: U1 100 V 60 Hz 0 deg
AC Voltage Source (mask) (link)
Ideal sinusoidal AC Voltage source.
Parameters
Peak amplitude (V):
100
Phase (deg):
0
Frequency (Hz):
60
Sample time:
0
Measurements None
OK Cancel Help Apply

منبع ولتاژ دیگری به مدار اضافه کرده و مطابق زیر آن را تنظیم کنید.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

Block Parameters: U2 50 V 50 Hz 10 deg
AC Voltage Source (mask) (link)
Ideal sinusoidal AC Voltage source.
Parameters
Peak amplitude (V):
50
Phase (deg):
10
Frequency (Hz):
50
Sample time:
0
Measurements None
OK Cancel Help Apply

جهت اتصال عناصر انتخاب شده (منابع ولتاژ) به یکدیگر، از گرههای موجود دو سمت آنها میتوان استفاده کرد. روی گره یکی از عناصر کلیک چپ کنید و کلیک را نگه دارید و با موس در امتداد مسیر مدنظر جهت اتصال حرکت کنید تا به گره عنصر دوم برسید، حال اگر انگشت خود را از روی کلیک بردارید دو عنصر به هم وصل خواهند شد.

جهت اضافه کردن مقاومت به مسیر Simscape>SimPowerSystems>Elements رجوع کنید و از بین عناصر نشان داده شده در سمت راست صفحه Series RLC Branch را انتخاب کنید و به مدل خود اضافه کنید.

شاخه RLC سری می تواند به ازاء یک مقاومت، سلف یا خازن در مدل قرار داده شود و یا به صورت ترکیبی از آنها باشد. در قسمت Branch Type از منوی تنظیمات این عنصر می توان نوع ترکیب مورد نیاز را انتخاب کرد. ضمناً در این عنصر مقادیر منفی نیز برای مقاومت، سلف و خازن قابل تنظیم هستند.

پنجره تنظيمات و پارامترها



Block Parameters: 100 Ohms	×
Series RLC Branch (mask) (link)	
Implements a series branch of RLC elements. Use the 'Branch type' parameter to add or remove elements from the branch.	
Parameters	
Branch type: RLC -	
Resistance (Ohms):	
100	
Inductance (H):	E
1.0	
✓ Set the initial inductor current	
Inductor initial current (A):	
0	
Capacitance (F):	
1.0	
Set the initial capacitor voltage	
Capacitor initial voltage (V):	
0	
OK Cancel Help App	ly

نوع شاخه (Branch type): در این قسمت می توان نوع عنصر را از نظر مقاومتی، سلفی و خازنی تنظیم کنید. از طرفی می توان عنصر را به صورت ترکیبی از آنها مانند RLC ،RC ،RL و ... تنظیم نمود. با تنظیم این بخش ورودی ها و پنجره های منوی تنظیمات نیز تغیر می کنند.

مقاومت (Resistance): مقدار آن بر حسب اهم (ohms) باید وارد شود.

اندوکتانس (**Inductance**): اگر در منوی نوع شاخه L یا ترکیباتی از آن انتخاب شود این بخش اضافه خواهد شد که بر حسب H باید مقدار آن وارد شود. در صورتی که گزینه Set the initial inductor current را انتخاب کنید نیاز به یک مقدار اولیه برحسب آمپر برای جریان سلف در بخش Inductor initial current خواهد بود که باید توسط کاربر مشخص گردد.



کاپاسیتانس (Capacitance): اگر در منوی نوع شاخه C یا ترکیباتی از آن انتخاب شود این بخش اضافه خواهد شد که بر حسب F باید مقدار آن وارد شود. در صورتی که گزینه Capacitor Set the initial capacitor voltage را انتخاب کنید نیاز به یک مقدار اولیه برحسب ولت برای ولتاژ خازن در بخش capacitor initial capacitor خواهد بود که باید توسط کاربر مشخص گردد.

در مدل مورد بررسی مقاومت را با توجه به توضیحات قبلی به صورت زیر تنظیم کنید (در منوی Branch در مدل مورد بررسی مقاومت را با توجه به توضیحات قبلی به صورت زیر تنظیم کنید (در منوی type گزینه R را انتخاب و 100 اهم را به ازاء مقدار آن وارد کنید) و به دو سر منابع ولتاژ سری شده با هم وصل کنید.

Block Parameters: 100 Ohms
Series RLC Branch (mask) (link)
Implements a series branch of RLC elements. Use the 'Branch type' parameter to add or remove elements from the branch.
Parameters
Branch type: R
Resistance (Ohms):
100
Measurements None
OK Cancel Help Apply

جهت اندازه گیری ولتاژ مدار می توان از یک اندازه گیر بهره برد. اندازه گیر ولتاژ باید به صورت موازی به دو سر مدنظر وصل شود. جهت یافتن این عنصر باید به مسیر Simscape>SimPowerSystems> Measurements رجوع شود. بعد از اضافه کردن نمونه گیر ولتاژ (Voltage Measurements) سر مثبت و منفی آنرا به دو سر مقاومت وصل کنید. خروجی نمونه گیر باید به اسیلوسکوپ وصل شود تا سیگنال ولتاژ قابل رؤیت گردد.





اسیلوسکوپ را از طریق مسیر Simulink> Sinks می توان پیدا کرد (در قسمت راست صفحه، اسیلوسکوپ با عنوان Scope قابل مشاهده است).



بعد از یافتن عناصر و اتصال آنها به هم باید مدار به شکل زیر درآید.



همانطور که قبلاً اشاره شد، باید در هر مدل که در فضای Simulink ساخته می شود حتماً بلوک powergui باید اضافه گردد. Powergui را می توان از مسیر Simscape> SimPowerSystems یافت.

اجرای برنامه: لازم به ذکر است که در اجرا می توان روش حل را انتخاب نمود. روش حل از طریق منوی Simulation (منو Simulation Parameters در بالای صفحه قرار دارد)



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

قابل تنظیم است. بعد از کلیک بر روی عبارت Model Configuration در مسیر فوق صفحهای باز خواهد شد که در آن Solver را می توان تغیر داد. در این مدار Solver به صورت discrete می تواند باشد.

Configuration Parameters: power_acvoltage/C	Configuration (A	Active)		×
	Stop time:	0.5		
riable-step -03	•	Solver:	discrete (no continuous states) discrete (no continuous states) ode45 (Dormand-Prince) ode32 (Recacki Shampico)	
e time options eriodic sample times: andle rate transition for data transfer	SingleTaski	ng	ode113 (Adams) ode15s (stiff/NDF) ode23s (stiff/Mod. Rosenbrock) ode23t (mod. stiff/Trapezoidal) ode23tb (stiff/TR-BDF2)	

تنظیم مدت زمان اجرا و شروع آن از طریق منوی Run امکان پذیر می باشد. این منو در قسمت بالای صفحه قرار دارد. دارد.



همانطور که مشاهده می شود مدت زمان اجرا 0.5 ثانیه انتخاب شده است. با کلیک بر روی 🕑 اجرای برنامه شروع خواهد شد.

مشاهده خروجى

بعد از اجرا، مشاهده خروجی مدار از طریق Scope میسر خواهد بود. بر روی Scope دو بار کلیک کنید تا صفحه آن که شامل سیگنال ولتاژ است ظاهر گردد.





از طریق منوهای بالای صفحه اسیلوسکوپ میتوان تنظیمات دلخواه را انجام داد. یکی از تنظیماتی که در تهیه گزارشات مدنظر قرار می گیرد افزایش وضوح خروجی است. این کار از طریق گزینه 🞯 (parameters) که در قسمت بالای اسیلوسکوپ قرار دارد انجام میشود. بعد از انتخاب گزینه parameters صفحه تنظیمات ظاهر می گردد. منوی Style را از منوهای بالای آن انتخاب کنید و تنظیمات رنگ Axes ،Figure و Ind را مطابق شکل زیر تغیر دهید. در صورتی که افزایش ضخامت خطوط سیگنال نیز مدنظر باشد باید ابعاد آن را از طریق گزینه Line تغیر داد (در شکل زیر مقدار آن 2 انتخاب شده است).

🛃 'U1 + U2' parameters	- • •
General History Style	
Figure color: Axes colors:	ۍ .
Properties for line:	
Line: 🗾 💌 2.0	▼
Marker: none 💌	
OK Cancel	Help



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor



بعد از تغیر منوها Apply کنید تا خروجی به صورت زیر درآید.

مدار دوم شامل یک بار RLC خواهد بود و نمونه گیری از جریان و ولتاژ در آن صورت خواهد گرفت. شکل زیر مدار مورد نظر را نشان میدهد.





جهت ساخت مدل ابتدا بر روی New model کلیک کنید. سپس یک منبع ولتاژ AC از مسیر <simscape کلیک کنید. سپس یک منبع ولتاژ AC از مسیر simPowerSystms> Electrical Sources به مدل اضافه کنید. مقادیر دامنه ولتاژ، فاز و فرکانس را با دو بار کلیک کردن بر روی آن تنظیم کنید (مقادیر مطابق با جدول زیر هستند).

Sample time	Frequency (Hz)	Phase (deg)	Peak Amplitude (V)	منبع ولتاژ Voltage Source
0	60	0	240	, orage 2000200

از مسیر Elements حنصر Simscape> Simpowersystems> Elements عنصر RLC Branch را به مدل اضافه کنید. بر روی آن کلیک کرده و Branch type را R انتخاب نمائید. مقدار مقاومت 2 اهم است که باید در پنجره تنظیمات وارد شود.

از مسیر Simscape> Simpowersystems> Elements عنصر زمین (Ground) را به مدار اضافه کنید.

حال زمين، منبع ولتاژ و مقاومت را طبق مدار به هم وصل كنيد.

اندازه گیر ولتاژ (Voltage measurements) و اندازه گیر جریان (Current Measurements) را از مسیر Simscape> Simpowersystems> measurements پیدا کرده و به مدل اضافه کنید. عناصر جدید را مطابق شکل به عناصر دیگر اتصال دهید. نمونه گیر جریان به صورت سری و نمونه گیر ولتاژ به صورت موازی Scope اتصال یابند. لازم به ذکر است که سر منفی نمونه گیر ولتاژ باید زمین شود. خروجی اندازه گیرها به Scope (مسیر Sinks Sinks) وصل شدهاند تا شکل موج ولتاژ و جریان قابل رؤیت باشند.

-**+**\\\-/1710----| (--

Series RLC Load را از طریق زیر منوی Series RLC Load < Simpowersystems > Elements را از طریق زیر منوی Series RLC Load به مدار اضافه کنید. بر روی RLC Load کلیک کرده و با گرفتن کلیدهای R+R به صورت همزمان آنرا به صورت عمودی بر معودی در مدار درآورید. دو سرآنرا به سر منفی نمونه گیر جریان و زمین وصل کنید. با دو بار کلیک کردن بر روی RLC ینجره تنظیمات آن به صورت زیر ظاهر خواهد شد. تنظیمات را منطبق بر مقادیر شکل وارد کنید.



🔁 Block Parameters: Series RLC Load	×
Nominal voltage Vn (Vrms):	*
240]
Nominal frequency fn (Hz):	
60	
Active power P (W):	
2000	
Inductive reactive power QL (positive var):	
400	
Capacitive reactive power Qc (negative var):	
800	
Set the initial capacitor voltage	E
Capacitor initial voltage (V)	
0	
Set the initial inductor current	
Inductor initial current (A):	
0]
Measurements None -	
OK Cancel Help App	ly

RLC Load به عنوان امپدانس بار می تواند استفاده شود. توان اکتیو و راکتیو مصرفی در این بلوک قابل تنظیم هستند. در صورتی که هر یک از توانها مقداری مخالف با صفر داشته باشند در بلوک ظاهر خواهند شد. پارمترهای قابل تنظیم به صورت زیر هستند.

ولتاژ نامی (Nominal voltage Vn): ولتاژ نامی بار که به صورت rms در منو باید وارد شود.

فرکانس نامی (Nominal frequency fn): فرکانس نامی

توان اكتيو (Active power P): توان اكتيو بار بر حسب وات

توان راکتیو سلفی (Inductive reactive power QL): توان راکتیو سلفی بر حسب وار باید لحاظ گردد. مقدار آن باید مثبت و یا صفر باشد.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

در صورتی که تعریف مقدار اولیه برای جریان سلف مد نظر باشد باید Set the initial inductor current در پنجره تنظیمات انتخاب گردد. مقدار جریان اولیه بر حسب آمپر در منوی Inductor initial current وارد شود.

توان راکتیو خازنی (Capacitive reactive power QC): توان راکتیو خازنی بر حسب وار است. مقدار آن باید مثبت و یا صفر باشد.

در صورتی که تعریف مقدار اولیه برای ولتاژ خازن مد نظر باشد باید Set the initial capacitor voltage وارد در پنجره تنظیمات انتخاب گردد. مقدار ولتاژ اولیه بر حسب ولت در منوی Capacitor initial voltage وارد شود.

اجرای برنامه: روش حل را از طریق منوی Solver siguration Parameters به عنوان روش حل مناسب می-تنظیم کنید. در صفحهای باز شده Solver را ode23tb (stiff/TR-BDF2) به عنوان روش حل مناسب می-توان انتخاب کرد.

بلوک powergui باید به مدل اضافه گردد. Powergui را میتوان از مسیر <Simscape SimPowerSystems یافت.

مدت زمان اجرای برنامه 0.1 ثانیه انتخاب شود و بر روی 💽 کلیک کنید.

مشاهده خروجى

خروجی مدار با توجه به اسیلوسکوپهای آن شامل ولتاژ و جریان است. جهت مشاهده شکل موج هر یک بر روی آنها کلیک کنید. ضمناً از طریق منوی Axes ،Figure میتوان رنگ Axes ،Figure و Line را مشابه مثال قبلی تغیر داد. در شکلهای زیر خروجیها نشان داده شدهاند.







تنظيم كليد

کلیدزنی از جمله مواردی است که در مدارها و شبکهها مورد بررسی قرار می گیرد. از اینرو در این بخش به تحلیل مداری خواهیم پرداخت که در آن از یک کلید کنترل شده جهت شبیهسازی فرآیند قطع و وصل استفاده خواهد شد. بلوک کلید در کتابخانه SimPowerSystems به شکل زیر است و از مسیر [°] <Simscape می توانید آنرا بیابید.





Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

بلوک Breaker کلیدی است که در آن زمانهای قطع و وصل از طریق کنترل کننده خارجی و یا یک timer داخلی قابل تنظیم هستند. یک امپدانس شامل مقاومت و خازن (Rs-Cs) در مدار کلید در نظر گرفته شده است. در صورتی که کلید با یک مدار اندوکتیو، یک مدار باز و یا یک منبع جریان سری شود باید از آن در ساختار کلید استفاده کرد.

زمانی که کلید بر روی مد کنترل شونده توسط سیگنال خارجی تنظیم گردد یک ورودی با علامت C به بلوک اضافه خواهد شد. سیگنال کنترلی باید حاوی مقادیر O و I باشد تا باز یا بسته بودن کلید در زمان سیگنال مشخص گردد. با تنظیم کلید بر روی کنترل داخلی، در منوی مربوط به آن باید زمانهای قطع و وصل تعریف شوند.

زمانی که کلید بسته است معادل یک مقاومت (Ron) در مدار خواهد بود. معمولاً مقدار این مقاومت در حدود میلی اهم در نظر گرفته میشود. در حین باز بودن کلید دارای مقاومت نامحدود است.

پنجره تنظیمات کلید در شکل زیر به نمایش درآمده است.

Block Parameters: Breaker	×
signal is used to control the breaker operation. When the signal becomes greater than zero the	Â
breaker closes instantaneously. When it becomes zero, the breaker opens at the next current zero-crossing.	
Parameters	
Breaker resistance Ron (Ohm):	
1e-4	
Initial state (0 for 'open' 1 for 'closed'):	
Snubber resistance Rs (Ohms):	
1e6	
Snubber capacitance Cs (F):	
inf	
Switching times (s):	
[4/60 5/60]	
External control of switching times	
Measurements None -	וו
OK Cancel Help App	ly



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB

پارامترهای تنظیم شامل موارد زیر میباشند.

مقاومت کلید (Breaker resistance Ron): مقاومت بریکر در حین وضعیت وصل است و مقدار آن نباید مساوی صفر انتخاب گردد.

وضعیت اولیه (Initial state): در صورتی که مقدار آن 1 انتخاب شود وضعیت اولیه کلید بسته خواهد بود. به ازاء مقدار 0 وضعیت اولیه کلید باز محسوب می گردد.

مقاومت مدار کلید (Snubber resistance Rs): در صورتی که بخواهیم مقاومت Rs را از مدار کلید حذف کنیم مقدار آنرا برابر با inf قرار میدهیم.

خازن مدار کلید (Snubber capacitance Cs): جهت حذف آن از مدار مقدار آنرا برابر صفر قرار میدهیم.

زمانهای کلیدزنی (Switching times): بردار زمانهای کلیدزنی در صورتی که مد کنترل داخلی فعال باشد قابلیت کنترل کلید را دارد. باز یا بسته شدن کلید در هر زمان از بردار کلیدزنی بستگی به شرایط اولیه کلید دارد. به عنوان مثال اگر وضعیت اولیه کلید 0 (باز) باشد، کلید در اولین زمان کلیدزنی بسته خواهد شد و در دومین زمان کلید باز میشود و این روند ادامه خواهد یافت. در صورتی که در پنجره تنظیمات کلید کنترل خارجی (External control) انتخاب گردد منوی کنترل داخلی قابل رؤیت نخواهد بود.

کنترل خارجی زمانهای کلیدزنی (External control of switching times): اگر منوی کنترل خارجی انتخاب شود یک ورودی با اسم C در بلوک کلید ایجاد می گردد. از طریق تنظیم یک سیگنال O و 1 متصل به ورودی C زمانهای قطع و وصل کلید قابل کنترل خواهد بود.

در این بخش مداری شامل کلید را بررسی خواهیم کرد که در آن یک سیگنال خارجی جهت کنترل کلید استفاده میشود. مدار مدنظر در شکل زیر به نمایش درآمده است.





تعدادی از بلوکهای مدار در مثالهای قبلی توضیح داده شدهاند. لذا تنها مسیر آنها و مقادیر نامی آنها ذکر خواهد گردید. بعد از ایجاد New model بلوکها را از مسیرهای عنوان شده به آن اضافه کنید و طبق مدار به هم اتصال دهید.

Ground: مسير انتخاب آن Simscape> SimPowerSystems> Elements مى باشد.

AC Voltage Source آن را AC Voltage Source داز منوی Simscape> SimPowerSystems> Electrical Sources آن را بیابید. مقدار ولتاژ منبع را 50 ولت و فرکانس آن را 60Hz

Simscape> SimPowerSystems> این بلوک را از مسیر <**Current Measurement** این بلوک باید به صورت سری در مدار قرار Measurements به مدل اضافه کنید. لازم به ذکر است که این بلوک باید به صورت سری در مدار قرار گیرد.

Circuit Breaker: کلید را از مسیر Simscape> SimPowerSystems> Elements به مدار اضافه کرده و تنظیمات را با کلیک کردن بر روی آن به صورت زیر انجام دهید.



🛅 Block Parameters: Breaker	×
model and cannot be set to zero.	^
When the external control mode is selected, a Simulink logical signal is used to control the breaker operation. When the signal becomes greater than zero the breaker closes instantaneously. When it becomes zero, the breaker opens at the next current zero-crossing.	r
Parameters	
Breaker resistance Ron (Ohm):	
1e-4	
Initial state (0 for 'open' , 1 for 'closed'):	E
1	
Snubber resistance Rs (Ohms):	
1e6	
Snubber capacitance Cs (F):	
inf	
External control of switching times	
Measurements None]
OK Cancel Help Ap	ply

از آنجا که کلید دارای کنترل کننده خارجی است در پنجره تنظیمات External control of switching را فعال کنید.

Series RLC Branch: مدار دارای اندوکتانس 0.1H و مقاومت 1 اهمی است، لذا جهت تکمیل مدار نیاز به دو بلوک Series RLC Branch میباشد که از طریق مسیر Series RLC Branch حاومت R ماومت R و برای بلوک مقاومت R انتخاب کرده و مقادیر را وارد کنید.

Breaker Control



در مدار از یک timer برای تولید پالسهای مورد نیاز کنترلی میتوان استفاده کرد و تنظیمات آن را براساس عملکرد مدار انتخاب نمود. در Matlab2012 و قبل از آن برای پیدا کردن این بلوک میتوانید به آدرسهای



SimPowerSystems> Extras> Control Blocks یا Extras/Discrete Control Blocks

در Matlab2013 این بلوک در آدرس Matlab2013 <Simscape> SimPoawerSystems> Control and این بلوک در آدرس Matlab2013 معرفی Stair Generator معرفی قرار داده شده و با نام Stair Generator معرفی گردیده است.

در پنجره تنظیمات Stair Generator، زمان (Times) و دامنه پالس (Amplitude) تولیدی را در هر دوره زمانی می توان تنظیم کرد. در مدار مورد نظر در دوره زمانی 0 تا قبل از 1.5/60 ثانیه دامنه پالس 1 و در دوره 1.5/60 تا قبل از 3/60 ثانیه دامنه صفر است. در لحظه 3/60 ثانیه الی زمان انتهایی شبیه سازی مقدار دامنه 1 خواهد بود. لذا تنظیمات را باید به صورت نشان داده شده در شکل زیر وارد کرد.

Source Block Parameters: Stair Generatr
Stair Generator (mask) (link)
Generate a signal changing at specified times. Output is kept at 0 until the first specified transition time.
Parameters
Time (s):
[0 1.5/60 3/60]
Amplitude:
[1 0 1]
Sample time:
0
OK Cancel Help Apply

MUX





این بلوک قابلیت ترکیب چند سیگنال ورودی به عنوان یک خروجی را دارد. ورودیها میتوانند به صورت اسکالر یا برداری باشند، ولی همه آنها باید حاوی اطلاعاتی از یک نوع باشند. به عنوان نمونه دو سیگنال ورودی ولتاژ با دوره زمانی یکسان را میتوان به آن وصل کرد. خروجی بلوک شامل همه سیگنالهای ورودی خواهد بود، ولی قابلیت استخراج از یک دهانه را دارند و میتوان آنها را بر روی یک اسیلوسکوپ به نمایش در آورد.

این بلوک در مسیر Simulink> Commonly Used Blocks قرار دارد و پنجره تنظیمات آن دارای دو گزینه است. در گزینه Number of inputs تعداد سیگنال ای ورودی را می توان تعیین کرد. پنجره دیگر منوی Display option است که سه گزینه bar ،signal و none در آن قابل بارگذاری است. تنظیمات بلوک در مدار حاضر را به صورت زیر انجام دهید.

Function Block Parameters: Mux
Mux
Multiplex scalar or vector signals.
Parameters
Number of inputs:
2
Display option: bar
OK Cancel Help Apply

در ادامه خروجی Mux را به Scope اتصال دهید. بعد از بررسی اتصالات و تنضیمات هر بخش، زمان و روش را باید مشخص کرد.

زمان اجرا را مانند مدارهای قبلی 0.1 ثانیه و روش حل را ode23bt در نظر بگیرید.

مشاهده خروجى

همانطور که در مورد بلوک Mux اشاره شد، خروجی به صورت مجتمع و در یک اسیلوسکوپ قابل مشاهده خواهد بود. با توجه به اتصالات مدار، خروجی دو سیگنال جریان و پالس کنترلی کلید را نشان میدهد.





منابع كنترل شونده

با استفاده از ابزارهای Simulink می توان شکل موجهای مختلف را برای جریان و ولتاژ منابع ایجاد کرد. در بعضی از مطالعات نحوه واکنش مدار به شکل موجهای مختلف و بررسی خروجیها مدنظر می باشد. بنابراین در این بخش نحوه تشکیل یک نمونه مدار با منبع کنترل پذیر و شکل موج ترکیبی توضیح داده می شود.

در کتابخانه Simscape> SimPowerSystems> Electrical Sources) و منبع کنترل شونده با عناوین منبع جریان کنترل شونده (Controlled Current Source) و منبع ولتاژ کنترل شونده (Controlled Voltage Sourc) موجود میباشد. که از آنها میتوان به عنوان ورودی دلخواه مدار استفاده کرد.

منبع جريان كنترل شونده



منبع جریان کنترل شونده سیگنال ورودی را به یک شکل موج جریان تبدیل میکند. شکل موج مبتنی بر سیگنال ورودی است. شرایط اولیه جریان تولیدی را با مقادیر AC و DC میتوان تعیین کرد. زمانی که در



شبیهسازی از مقادیر فازی استفاده می شود سیگنال ورودی نیز باید به صورت فازی است. SimPowerSystems به صورت خودکار سیگنال زمانی را به فازی تبدیل نخواهد کرد و کاربر باید هماهنگی را در نظر بگیرد.

ينجره تنظيمات

پارامترهای قابل تنظیم در پنجره شامل موارد زیر است که در شکل نیز نشان داه شده است.

شریایط اولیه (Initialize): در صورتی که این گزینه را انتخاب کنید، در بلوک منبع گزینههایی برای شرایط اولیه جریان، فاز و فرکانس ایجاد خواهد شد.

نوع منبع (Source type): در صورتی که گزینه Initialize فعال نشود، نوع منبع را نیز نمی توان مشخص کرد. با انتخاب نوع منبع به صورت AC و یا DC منوهای شرایط اولیه نیز متناسب با آنها تغییر خواهد کرد.

جریان اولیه (Initial current): مقدار اولیه جریان باید بر مبنای آمپر مشخص گردد.

فاز اولیه (Initial phase): فاز اولیه باید به صورت درجه باشد. در صورتی که نوع منبع DC باشد گزینه فاز اولیه غیر فعال خواهد بود.

فرکانس اولیه (**Initial frequency**): فرکانس اولیه باید به صورت Hz مشخص گردد. در صورتی که نوع منبع DC باشد گزینه فرکانس اولیه غیر فعال خواهد بود.



Block Parameters: Controlled Current Source	×
Controlled Current Source (mask) (link)	
Converts the Simulink input signal into an equivalent current source. The generated current is driven by the input signal of the block.	
You can initialize your circuit with a specific AC or DC current. If you want to start the simulation in steady-state, the block input must be connected to a signal starting as a sinusoidal or DC waveform corresponding to the initial values.	
Parameters	
☑ Initialize	
Source type AC] ≡
Initial amplitude (A):	
0	
Initial phase (deg):	
0	
Initial frequency (Hz):	
0	
Measurements None -	
	-
OK Cancel Help App	oly

در شکل زیر مداری مشاهده می گردد که در آن از منبع جریان قابل کنترل استفاده شده است. جهت آشنایی بیشتر، در این بخش مدار ذکر شده را بررسی خواهیم کرد.





همانطور که در مدار مشاهده میشود، از یک مجموعه سیگنال برای تولید ورودی منبع استفاده شده است. ورودی حاصل جمع یک مقدار ثابت و یک سینوسی با دامنه یک و فرکانس 5Hz ضربدر یک سینوسی با دامنه 100 و فرکانس 60Hz است.

جهت ایجاد قسمتهای ورودی باید آنها را از کتابخانه Simulink به مدار اضافه کرد. لذا مسیر هر یک و نحوه تنظیم آنها در ادامه توضیح داده می شود.

Sine Wave



بلوک Sine Wave جهت تولید یک موج سیسنوسی قابل استفاده است. سیگنال تولیدی در پنجره تنظیمات با دامنه، فرکانس (برحسب rad/s) و فاز مشخص می گردد. در مدار دو موج سیسنوسی 5Hz و 60Hz باید تولید شود، لذا باید دو بلوک Sine Wave به مدار اضافه کرد (مسیر بلوک Sources <simulink است). پنجره تنظیمات این نوع بلوک به ترتیب دارای مشخصات زیر می باشد.

Sine Type: در این بخش می توان نوع سیگنال را معین کرد. این بلوک دارای دو گزینه Time based و Same Type در این منو گزینه Sample based را انتخاب کنید.



Time: زمان بندی سیگنال از طریق زمان خود شبیه سازی (Use Simulation time) و یا یک سیگنال بیرونی (Use Simulation time) امکان پذیر است. لذا در این منو هر دو گزینه را می توان فعال کرد. در صورتی که از سیگنال بیرونی استفاده شود، یک ورودی به بلوک اضافه خواهد شد.

Amplitude: دامنه سیگنال مورد نظر در این بخش تنظیم می گردد.

Ferequency: فركانس سيگنال بر حسب rad/sec بايد وارد شود.

Phase: در صورتی که فاز سیگنال مشخص باشد می توان از این بخش استفاده کرد.

با توجه به توضیحات فوق و مقادیر سیگنالها پنجره تنظیمات هر دو سیگنال سینوسی به صورت زیر خواهند بود.

Function Block Parameters: 100A 60Hz	
Use the sample-based sine type if numerical problems due to running for large times (e.g. overflow in absolute time) occur.	^
Parameters	
Sine type: Time based	
Time (t): Use simulation time	
Amplitude:	
100	
Bias:	
0	
Frequency (rad/sec):	
2*pi*60	Ξ
Phase (rad):	
0	
Sample time:	
0	
☑ Interpret vector parameters as 1-D	
III >	Ŧ.
OK Cancel Help Apply	



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

Source Block Parameters: 1A 5Hz
Use the sample-based sine type if numerical problems due to running for large times (e.g. overflow in absolute time) occur.
Parameters
Sine type: Time based
Time (t): Use simulation time 🔹
Amplitude:
1
Bias:
0
Frequency (rad/sec):
2*pi*5
Phase (rad):
0
Sample time:
0
✓ Interpret vector parameters as 1-D
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
OK Cancel Help Apply

Constant



با استفاده از این بلوک یک سیگنال با دامنه ثابت میتوان تولید کرد و در آدرس Simulink> sources قرار دارد. دامنه سیگنال را یک گرفته و تنظیمات را مشابه پنجره زیر انجام دهید.



Source Block Parameters: Constant
Constant
Output the constant specified by the 'Constant value' parameter. If 'Constant value' is a vector and 'Interpret vector parameters as 1-D' is on, treat the constant value as a 1-D array. Otherwise, output a matrix with the same dimensions as the constant value.
Main Signal Attributes
Constant value:
1
✓ Interpret vector parameters as 1-D
Sampling mode: Sample based
Sample time:
inf
OK Cancel Help Apply

Product



بلوک ضرب کننده را می توان از مسیر Simulink> Commonly Used Blocks به مدار اضافه کرد. در پنجره تنظیمات آن می توان تعداد ورودی را در بخش Number of inputs تغییر داد. در مدار مورد بررسی دو ورودی باید در هم ضرب شوند لذا عدد 2 را باید در منو آن وارد کرد.

Sum



بلوک جمع کننده در آدرس Simulink> Commonly Used Blocks قرار دارد. شکل ظاهری آن را می-توان با تغییر Icon shape در پنجره تنظیمات عوض کرد و به شکل دایره یا مربع درآورد. در منوی List of signs میتوان بلوک را به شکل جمع کننده ++ و یا تفاضلی -+ تعریف کرد. پنجره تنظیمات در مدار به صورت زیر است.



🎦 Functi	ion Block Parameters: Sum
Sum	
Add or a) string (e.g. ++ b) scala	subtract inputs. Specify one of the following: g containing + or - for each input port, for spacer between ports + - ++) ar, >= 1, specifies the number of input ports to be summed.
When the dimensi	here is only one input port, add or subtract elements over all ions or one specified dimension
Main	Signal Attributes
Icon sha	pe: rectangular 🔹
List of si	igns:
++	
Sample	time (-1 for inherited):
-1	
0	OK Cancel Help Apply

تمامی اجزاء سیگنال ترکیبی، نحوه تنظیمات و مقادیر آنها در بخشهای قبلی توضیح داده شدند، حال با توجه به شکل مدار آنها را به هم وصل کنید.

بعد از ایجاد سیگنال ورودی، آن را به یک منبع جریان کنترل شونده مشابه مدار وصل کنید و مقادیر آن را مانند پنجره تنظیمات نشان داده شده در بخش منبع جریان در نظر بگیرید (Initialize را انتخاب کرده و Source Type را بر روی AC تنظیم کنید. تمامی مقادیر اولیه صفر هستند).

در ادامه یک نمونه گیر جریان (Current Measurements)، یک مقاومت 10 اهمی و یک Scope به مدار اضافه کنید. بعد از اتمام تنظیمات و اتصالات، زمان اجرای برنامه را 100 ثانیه انتخاب نمایید. به منوی Discrete Jolver و در پنجره آن Solver را Solver روید و در پنجره آن Solver را biscrete انتخاب کرده و برنامه را اجرا کنید.



مشاهده خروجي

جریان منبع کنترل شونده به عنوان خروجی مدار در نظر گرفته شده است. خروجی اسیلوسکوپ در شکل زیر قابل مشاهده میباشد.



در صورتی که بخواهید خروجی اسیلوسکوپ را در طی چند دوره و با وضوح بیشتر مشاهده نمائید، باید از گزینههای Zoom Y-axis و Zoom Y-axis) در قسمت بالای اسیلوسکوپ استفاده کنید. با فعال کردن آنها و انتخاب قسمتی از منحنی خروجی بزرگنمایی خواهد شد. در شکل زیر منوها نشان داده شده و خروجی در راستای X بزرگنمایی شده است.





Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor



تمرین: مدارهای زیر را با توجه به دادههای مشخص شده بر روی آنها تحلیل کنید؟

زمان اجرا را 0.1 ثانیه و Solver را ode23tb درنظر بگیرید.



آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB

فصل دوم تجهيزات شبكههاى قدرت

در این فصل مدارهای تک خط و متناسب با تجهیزات متداول قدرت مورد بررسی خواهند گرفت. در کتابخانه SimPowerSystems بلوکهای بسیاری برای تجهیزات قدرت و مدارهای معادل آنها معرفی شدهاند که همگی براساس معادلات متداول و به صورت ساخت یافته درآمدهاند. بعضی از این تجهیزات کاربردهای بیشتری در تحلیل شبکه دارند، لذا مدارهای متناسب با آنها بررسی خواهند شد.

مدل خط PI Section Line) ت

α + π α

مدل خط π اولین مدلی است که معمولاً برای خطوط معرفی می گردد و بیشتر در خطوط متوسط استفاده دارد. در این مدل خط به صورت تکفاز و مقادیر امپدانس و ادمیتانس آن به صورت مجتمع در نظر گرفته می شوند. در خطوط مقادیر مقاومت، اندوکتانس و کاپاسیتانس به صورت گسترده در خط باید لحاظ گردند و مدل π یک مدل تقریبی است. با ایجاد چند مدل π پشت سر هم می توان تا حدودی دقت را بالا برد مانند آنچه در شکل زیر به نمایش درآمده است.



در خطوط گسترده تنها از یک بخش استفاده می شود، ولی در مدل π می توان از چند مدل پشت سرهم استفاده کرد، که تعیین تعداد آن بستگی به محدوده فرکانسی عملکرد مدار دارد. جهت بهبود نتایج و افزایش دقت مدل π در نرمافزار، از محاسباتی که متشکل از توابع هیپربولیکی است به عنوان یک اصلاح کننده استفاده می شود.

پنجره تنظیمات و پارامترها

پارامترهای پنجره تنظیمات در مدل متناسب با خصوصیات خط است که به ترتیب زیر میباشند.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

فرکانس مورد استفاده جهت محاسبه مقادیر مرتبط با RLC (Specifications): فرکانس مورد استفاده جهت محاسبه مقادیر مرتبط با specifications): فرکانس عملکرد مدار در حین شبیه سازی به عنوان مبنا باید در این بخش وارد شود و محاسبات RLC با همین فرکانس خواهد بود.

مقاومت در واحد طول (Resistance per unit length): مقاومت خط در واحد طول (Ω/km) به عنوان ورودی این بخش در نظر گرفته شده است.

اندوکتانس در واحد طول (Inductance per unit length): اندوکتانس خط در واحد طول (H/km) ورودی این بخش است. مقدار اندوکتانس جهت محاسبه سرعت انتشار موج مورد نیاز است و مقدار آن باید مخالف صفر باشد.

کاپاسیتانس در واحد طول (Capacitance per unit length): کاپاسیتانس نیز در واحد طول و بر مبنای F/km باید لحاظ گردد. مقدار کاپاسیتانس جهت محاسبه سرعت انتشار موج مورد نیاز است و مقدار آن باید مخالف صفر باشد.

طول خط (Length): در این منو طول خط بر حسب km تعریف شده است.

تعداد πهای پشت سرهم (Number of pi sections): کمترین مقدار آن 1 است.

Block Parameters: PI Section Line	×
Pi Section Line (mask) (link)	^
PI section transmission line. RLC elements are computed using hyperbolic corrections at specified frequency.	
Parameters	
Frequency used for rlc specification (Hz):	
60	
Resistance per unit length (Ohms/km) [r]:	
0.2568	
Inductance per unit length (H/km) []:	
2e-03	
Capacitance per unit length (F/km) [c]:	
8.6e-09	
Line length (km):	
100	
Number of pi sections:	
1	
Measurements None	•
OK Cancel Help A	.pply



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

در این بخش به تحلیل مداری خواهیم پرداخت که در آن از بلوک مدل خط π استفاده شده است. مدار مورد بررسی در شکل زیر قابل مشاهده است.



در ابتدا New model را ساخته و powergui را به آن اضافه کنید.

منبع ولتاژ: مقدار ولتاژ سه فاز مدل 315kV است که در مدل باید به صورت تک فاز و rms درآید. در Matlab از (x) sqrt (x) به جای ریشه xام استفاده می شود. لذا مقدار دامنه ولتاژ باید به صورت sqrt(2)*315kV/sqrt(3) است).

مقاومت: از یک series RLC branch برای مقاومت 10 اهمی استفاده شود و منوی Branch type را بر روی R تنظیم کنید.

کلید: گزینه External control of switching time را غیر فعال کرده و تنظیمات کلید را طبق جدول زیر انجام دهید.

Switching tims	Cs	Rs	Initial State	Ron
0.02	0	inf	0	0.1

اندازهگیر جریان و Scope: اندازه گیر جریان را با کلید سری کنید و خروجی آن به اسیلوسکوپ متصل گردد.



Simscape> SymPowerSystems> را در مسیر جن مدل خط π : مدل خط مدل خط تا Pi Section Line می توان یافت. تنظیمات آن نیز براساس مقادیر پنجره نشان داده شده در بخش توضیحات مد خط π خواهد بود.

اندازه گیر ولتاژ: از دو اندازه گیر ولتاژ برای نمونه گیری از ولتاژ ابتدا و انتهای خط استفاده شده است. از آنجا که خط بیبار است انتظار میرود طبق اثر فرانتی (ناشی از کاپاسیتانس خط) ولتاژ انتها بیشتر از ابتدای خط باشد. در نهایت خروجی اندازه گیرهای ولتاژ به یک اسیلوسکوپ جهت مقایسه متصل شدهاند. جهت افزایش تعداد ورودیهای Scope بر روی آن کلیک کنید و گزینه ⁽¹⁾ (parameters) را بزنید. در پنجره باز شده و در قسمت Scope میدان میده اورد کنید.

زمان اجرای برنامه 0.05 ثانیه و روش حل آن (Solver) ode23tb است.

مشاهده خروجى

خروجی های مدار شامل جریان کلید، ولتاژ ابتدا (Vin) و ولتاژ انتها (Vout) است که در شکل های زیر به نمایش در آمدهاند.







همانطور که مشاهده می شود دامنه ولتاژ انتهای خط تقریباً دو برابر ولتاژ ابتدا است و این موضوع نشاندهنده اثر فرانتی می اشد.

بلوک مدل خط گسترده متشکل از یک مدل گسترده N فازی است که در آن تلفات به صورت مجتمع میباشد. مدل بر مبنای تئوری انتقال امواج گذرای الکترومغناطیسی استوار بوده که به تئوری Bergeron موسوم است. در قسمت گسترده، مدل بدون تلفات درنظر گرفته میشود و براساس دو پارامتر امپدانس موجی و سرعت انتشار محاسبات صورت می گیرد. جهت مدلسازی تلفات، دو مقاومت R/4 در ابتدا و انتهای خط و یک مقاومت R/2 در میانه خط قرار داده شده است.



آموزش نرم افزار SIMPOWER MATLAB

برای خطوط چند فازه، روش انتقال مدال جهت تبدیل مقادیر فاز به مقادیر مدال و مستقل کردن پارامترها از هم استفاده می شود. در پایان محاسبات، مقادیر خروجی از مدال به فاز تبدیل می گردد.

در مقایسه مدل خط گستره و مدل π، مدل گستره شامل محاسبات انتقال، انتشار و انعکاس امواج بوده و مقادیر خروجی از دقت بالاتری برخوردار است.

پنجره تنظيمات و پارامترها

تعداد فازها (Number of phases N): تعداد فازهای خط و ابعاد فضای مدال را در این بخش می توان مشخص کرد. بعد از بستن پنجره تنظیمات تعداد ورودی ها و خروجی های بلوک براساس عدد وارد شده تغییر خواهند کرد.

فرکانس قابل استفاده در Frequency used for rlc specifications) RLC): فرکانسی که قابل استفاده جهت محاسبات مقاومت، اندوکتانس، کاپاسیتانس و ماتریس مدال است در این منو تعیین می گردد.

مقاومت در واحد طول (Resistance per unit length): ورودی این بخش مقاومت در واحد طول (α/km) است. برای خطوط متقارن چند فازه یک ماتریس N در N برای مقاومت میتوان لحاظ کرد. در حالت دو فاز یا سه فاز توالی مثبت و توالی صفر برای مقاومت [r1 r0] باید درنظر گرفت.

اندوکتانس در واحد طول (Inductance per unit length): ورودی این بخش اندوکتانس در واحد طول (H/km) است. برای خطوط متقارن چند فازه یک ماتریس N در N برای اندوکتانس میتوان لحاظ کرد. در حالت دو فاز یا سه فاز توالی مثبت و توالی صفر [I1 I0] برای اندوکتانس باید درنظر گرفت.

کاپاسیتانس در واحد طول (Capacitance per unit length): ورودی این بخش کاپاسیتانس در واحد طول (F/km) است. مشابه مقاومت و اندوکتانس در حالت چند فازه، ماتریس و یا توالیها را به عنوان ورودی باید درنظر گرفت.

طول خط (Line length): در این قسمت طول خط بر حسب km تعریف شده است.

در شکل زیر نجره تنظیمات به ازاء یک خط سه فاز نشان داده شده است.



📔 Block Parameters: Distributed Parameters Line
parameters vectors: the positive and zero sequence parameters for a two-phase or three-phase transposed line, plus the mutual zero-sequence for a six-phase transposed line (2 coupled 3-phase lines).
Parameters
Number of phases [N]:
3
Frequency used for rlc specification (Hz):
60
Resistance per unit length (Ohms/km) [NxN matrix] or [r1 r0 r0m]
[0.01273 0.3864]
Inductance per unit length (H/km) [NxN matrix] or [I1 I0 I0m]:
[0.9337e-3 4.1264e-3]
Capacitance per unit length (F/km) [NxN matrix] or [c1 c0 c0m]:
[12.74e-9 7.751e-9]
Line length (km):
100
Measurements None
۲ ۲
OK Cancel Help Apply

علاوه بر قابلیت تعریف خصوصیات خط در پنجره تنضیمات، بلوک Powergui دارای یک ابزار گرافیکی است که توانایی محاسبه مقاومت، اندوکتاس و کاپاسیتانس خط در واحد طول با توجه به خصوصیات هادی و ابعاد هندسی را دارد. جهت مشاهده این بخش روی Powergui کلیک کنید و منوی Compute RLC Line را انتخاب نمائید. صفحهای متشکل از چند قسمت جهت وارد کردن خصوصیات الکتریکی، مشخصات هندسی خط و ساختار هادیها ظاهر خواهد شد که در شکل زیر قابل مشاهده است.



Jnits: eng Frequency (Ground resi:	lish v Hz): 60 stivity (ohm.m):	100		Line Geo Number Number	ometry r of phase con r of ground wi	nductors (bundl ires (bundles):	les): 3]	
Comments:				Conductor	Dhana	v	X taura	V min	Conductor
Example of	a 735-kV three-p	hase line.	-	(bundle)	r Phase number	(feet)	(feet)	r min feet)	(bundle) type
Three bundl	lan of 4 Parafart	A COD 1255		p 1	1	-42	68	68	1
MCM condu	ctors ; two 1/2 ir	ich-diameter	=	p 2	2	0	68	68	1
steel ground	d wires.			р 3	3	42	68	68	1
/tower and	Ymin are the av	erage		g1	0	-29.5	108	108	2
	and ustars								
	r and Bundle	Character	-	g 2	0	29.5	108	108	2
Conductor Number of or bundle	onductors.	Character	istics Cond T/D r	g 2 luctor internal	0 Il inductance e	29.5 evaluated from	108	108	or skin effect
onductor Number of or bundle conductor (bundle) type	r and Bundle of conductor typ e types: 2 Conductor outside diameter (inches)	Character es Conductor T/D ratio	• istics Cond T/D r Corr (in	g 2 luctor internal ratio nductor Co GMR r icches)	0 Il inductance e onductor DC resistance (Ohm/mi)	29.5	108 In Number of conductors per bundle	Lude conduct Bundle diameter (inches)	2 or skin effect Angle of conductor 1 (degrees)
onductor Number of or bundle conductor (bundle) type 1	r and Bundle of conductor typ e types: 2 Conductor outside diameter (inches) 1.4	Conductor T/D ratio	istics Cond T/D r Corr (in 0.56	g 2 luctor internal ratio ductor Co GMR ro cches) (62706 (0 Il inductance e onductor DC resistance (Ohm/mi) 0.06928	29.5 evaluated from Conductor relative permeability	108 In Number of conductors per bundle 4	108 clude conduct Bundle diameter (inches) 25.456	2 or skin effect Angle of conductor 1 (degrees) 45
onductor Number of or bundle Conductor (bundle) type 1 2	r and Bundle of conductor typ e types: 2 Conductor outside diameter (inches) 1.4 0.5	Conductor T/D ratio 0.375 0.5	Cond Cord Corr Corr Corr Corr Corr Corr Cor	g 2 luctor internal ratio ductor Co 3MR r ches) (62706 C 94701	0 Il inductance e onductor DC resistance (Ohm/mi) 0.06928 5	29.5 valuated from Conductor relative permeability 1 1 1 1 1	108 Image: Construction of conductors per bundle 4 1	108 clude conduct Bundle diameter (inches) 25.456 0	2 or skin effect Angle of conductor 1 (degrees) 45 0

در پنجره باز شده، زیر بخشهایی جهت تعریف مقادیر وجود دارد. در قسمت بالا سمت چپ فرکانس و مقاومت زمین (Ground resistivity) قابل تعریف هستند. در سمت راست و قسمت بالای پنجره خصوصیات هندسی خط (Line Geometry) مانند ارتفاع دکل، فاصله باندلها، فاصله فازها و ... را میتوان با استفاده از اطلاعات شبکه وارد نمود. در منوی پایین پنجره بخشهای لازم جهت تعریف خصوصیات هادی و باندلها (Conductor با جزئیات کامل درنظر گرفته شده است.

بعد از وارد کردن خصوصیات، با انتخاب منوی Compute RLC line parameters امپدانس خط شامل مقاومت، اندوکتانس و کاپاسیتانس در واحد طول به صورت ماتریسی و مدل توالی محاسبه خواهد شد و در صفحهای به شکل زیر به نمایش در میآید.



Jisplay RLC Values
RLC line parameters:
Frequency (Hz):
Ground resistivity (ohm.m): 100
Resistance matrix R matrix (ohm/km):
0.1071 0.097288 0.094986 0.097288 0.11049 0.097288 0.094986 0.097288 0.1071
Inductance matrix L matrix (H/km):
0.0015767 0.00075161 0.00061628 0.00075161 0.0015708 0.00075161 0.00061628 0.00075161 0.0015767
Capacitance matrix C matrix (F/km):
1.1661e-08 -2.1268e-09 -5.8362e-10 -2.1268e-09 1.2117e-08 -2.1268e-09 -5.8362e-10 -2.1268e-09 1.1661e-08
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Send RLC parameters to block:
Selected block
Download RLC Matrices or Sequences
Send RLC parameters to workspace Create a report Close

اگر بر روی بلوک مدل خط گسترده در مدار شبیه سازی یک بارکلیک کنید و بعد در پنجره فوق زیر منوی Selected block را انتخاب نمائید، مقادیر محاسبه شده قابل بارگذاری در مدل خط خواهند بود. جهت بارگذاری باید در بخش Download بر روی یکی از گزینه های آن کلیک کنید. در صورتی که RLC Matrices انتخاب شود مقادیر امپدانس به صورت ماتریسی بارگذاری می گردد. اگر Sequences گزینه انتخابی باشد، بارگذاری به شکل امپدانس توالی خواهد بود. در این صورت نیازی به وارد کردن خصوصیات امپدانسی خط در پنجره تنظیمات آن نمی باشد.

مقایسه مدل گسترده و π

در راستای مقایسه مدل گسترده و مدل π مداری با مشخصات نشان داده شده در شکل زیر مورد بررسی قرار می گیرد.



Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor



در مدار دو مدل کاملاً یکسان به صورت موازی با هم قرار گرفتهاند و تنها تفاوت در مدل خط آنها است. تشکیل مدار و تنظیم قسمتهای مختلف به ترتیب زیر میباشد.

منبع ولتار: دامنه ولتار: 1kV، فركانس 60Hz و فاز آن صفر است.

کلیدها: Breaker1 و Breaker2 کاملاً مشابه هم هستند و مقادیر قابل تنظیم آنها در جدول زیر آمده است. در پنجره تنظیمات External control of switching times را غیر فعال کنید.

Switching tims	Cs	Rs	Initial State	Ron
[1/60 3/60]	0	inf	1	0.1

دو زمان برای عملکرد کلیدها در نظر گرفته شده است. 1/60 ثانیه زمان باز شدن و 3/60 ثانیه زمان بسته شدن کلید می باشد.

اندازهگیر جریان: از اندازه گیر جریان برای نمونه گیری از جریان خطوط استفاده شده است.

MUX: یک MUX در مدار قرار داده شده تا بتوان جریانها را با هم مقایسه کرد. خروجی آن باید به یک Scope اتصال یابد. در پنجره تنظیمات Number of inputs را 2 و Display option را none در نظر بگیرید.



Distributed Parameters Line: مدل خط گسترده باید تک فاز (N=1) تعریف شود. مقادیر امپدانسی

خط نیز مطابق پنجره تنظیمات زیر است.

Block Parameters: 200 km Distributed Parameters Line				
parameters vectors: the positive and zero sequence parameters for i two-phase or three-phase transposed line, plus the mutual zero- sequence for a six-phase transposed line (2 coupled 3-phase lines).				
Parameters				
Number of phases [N]:				
1				
Frequency used for rlc specification (Hz):				
60				
Resistance per unit length (Ohms/km) [NxN matrix] or [r1 r0 r0m]				
0.0955				
Inductance per unit length (H/km) [NxN matrix] or [11 10 10m]:				
2.137e-3				
Capacitance per unit length (F/km) [NxN matrix] or [c1 c0 c0m]:				
12.37e-9				
Line length (km):				
200				
Measurements None				
▼ []				
OK Cancel Help Apply				

و تا معادیر مقاومت، اندوکتانس و PI Section Line: مدل خط π دارای مشخصاتی مشابه خط گسترده است. مقادیر مقاومت، اندوکتانس و کاپاسیتانس را دقیقاً مانند مقادیر موجود در پنجره تنظیمات مدل خط گسترده در نظر بگیرید. تعداد مدل π کاپاسیتانس را دقیقاً مانند مقادیر موجود در پنجره تنظیمات مدل خط کسترده و کسترده در نظر بگیرید. تعداد مدل π کاپاسیتانس را دقیقاً مانند مقادیر موجود در پنجره تنظیمات مدل خط کسترده و کسترده در نظر بگیرید. تعداد مدل π

اندازه گیر امپدانس (Impedance Measurement)





بوسیله این بلوک، امپدانس از دید دو نقطهای که به آنها وصل شده اندازهگیری میشود و در مسیر Simscape> SimPowerSystems> Measurement قرار دارد. پنجره تنظیمات این بلوک در زیر قابل مشاهده است.

Block Parameters: Z_PI			
Impedance Measurement (mask) (link)			
Measure the impedance between two nodes of a circuit as a function of the frequency. Use the Powergui block to display the impedance calculation.			
Parameters Multiplication factor			
1			
OK Cancel Help Apply			

شکل موج امپدانس اندازه گیری شده به صورت تابعی از فرکانس و از طریق Powergui قابل ترسیم می باشد. که در بخش شرح خروجی مدار در مورد آن توضیحات لازم داده خواهد شد.

جهت تکمیل مدار، برای هر خط یک بلوک اندازه گیر امپدانس به مدل اضافه کنید و به صورت موازی با نقطه انتهایی خطوط قرار دهید.

اندازهگیر ولتاژ: اندازهگیری ولتاژ انتهای خطوط در راستای مقایسه نتایج مدنظر میباشد. لذا در نقطه انتهایی هر خط یک اندازه گیر باید قرار گیرد و بعد از اتصال آنها به یک MUX، خروجی را به Scope وصل کنید.

بعد از اتصال قسمتهای مختلف و تنظیمات شرح داده شده، زمان اجرای برنامه را 0.1 ثانیه در نظر گرفته و Solver را روی ode23tb تنظیم کنید.

مشاهده خروجي

خروجی مدار شامل جریان ابتدای خط و ولتاژ انتهای خط میباشد. در شکلهای زیر قسمتهایی از خروجیها جهت امکان مقایسه بهتر به صورت بزگنمایی شده به نمایش در آمدهاند.







شکل موجهایی که پیوستگی بیشتری دارند و به صورت سینوسی هستند، خروجیهای مدل خط گسترده می-باشند. در هر دو خروجی به نظر میرسد که دقت مدل گسترده بالاتر بوده و از کیفیت بهتری برخوردار است.

با استفاده از بلوک Powergui می توان نتایج اندازه گیرهای امپدانس را در فرکانسهای مختلف مشاهده کرد. بر روی Powergui کلیک کنید تا صفحه مرتبط با آن به صورت زیر نمایان گردد.



🛃 power_monophaseline/pow 👝 🗉 💌					
Simulation and configuration options					
Configure parameters					
Analysis tools					
Steady-State Voltages and Currents					
Initial States Setting					
Load Flow Machine Initialization					
Use LTI Viewer					
Impedance vs Frequency Measurement					
FFT Analysis					
Generate Report					
Hysteresis Design Tool					
Compute RLC Line Parameters					
ОК Неф					

بعد از انتخاب منوی Impedance vs Frequency Measurements (در پنجره Powergui) شکل موج امپدانس متغیر با فرکانس ظاهر خواهد شد. در شکل زیر امپدانس مدل خط گسترده به نمایش درآمده است.





Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

خروجی اندازه گیر امپدانس شامل شکل موج تغییرات فاز برحسب فرکانس نیز میباشد. در صورتی که چند اندازه گیر در مدل وجود داشته باشد امکان انتخاب هر یک و مشاهده شکل موج مربوط به آن در منو Impedance Measurements (بالای صفحه سمت راست) وجود دارد. در شکل زیر امپدانس خط مدل π انتخاب شده است و نتایج مرتبط با آن قابل مشاهده میباشد.



در صفحه منحنی امپدانس شکل موج از طریق منوهای بالای صفحه قابل ویرایش است. بدین منظور بر روی منوی Show Plot Tools and Dock Figure کلیک کنید تا امکانات ویرایشی لازم در دسترس قرار گیرند.





Edited with the demo version of Infix Pro PDF Editor

